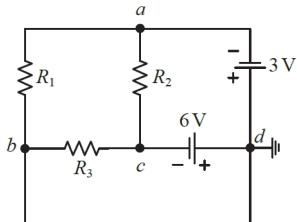


# 111 學年度四技二專統一入學測驗


## 電機與電子群專業（一）試題

1. 如圖(一)所示， $R_1=1\text{k}\Omega$ ， $R_2=3\text{k}\Omega$ ， $R_3=6\text{k}\Omega$ ，d點接地，下列何者正確？

(A) $V_{ab} > V_{bc}$       (B) $V_{ab} > V_{ac}$       (C) $V_{bc} > V_{ac}$       (D) $V_{ca} > V_{ba}$ 。



圖(一)

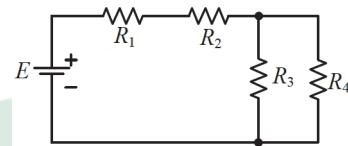

圖(二)

2. 如圖(二)所示，若已知  $R_1=20\Omega$ ， $R_1$  消耗功率為  $180\text{W}$ ， $R_2$  消耗功率為  $360\text{W}$ ， $R_3=60\Omega$ ， $R_3$  消耗功率為  $60\text{W}$ ，則下列何者正確？


(A) $E=120\text{V}$ ， $R_4=60\Omega$       (B) $E=120\text{V}$ ， $R_4=30\Omega$   
 (C) $E=240\text{V}$ ， $R_4=60\Omega$       (D) $E=240\text{V}$ ， $R_4=30\Omega$ 。

3. 有一額定為直流  $120\text{V}$ ， $600\text{W}$  的電熱線，若修剪掉  $\frac{1}{3}$  長度並將剩下的  $\frac{2}{3}$  長度兩端接於  $48\text{V}$  直流電壓，則剩下  $\frac{2}{3}$  長度的電熱線消耗功率為何？


(A) $80\text{W}$       (B) $100\text{W}$       (C) $144\text{W}$       (D) $173\text{W}$ 。

4. 如圖(三)所示電路，電流 I 為何？

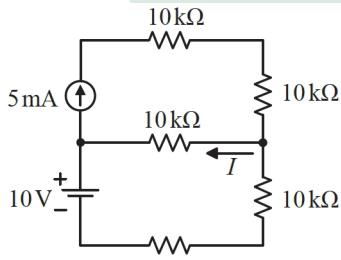(A) $1\text{mA}$       (B) $3\text{mA}$       (C) $5\text{mA}$       (D) $6\text{mA}$ 。



圖(三)

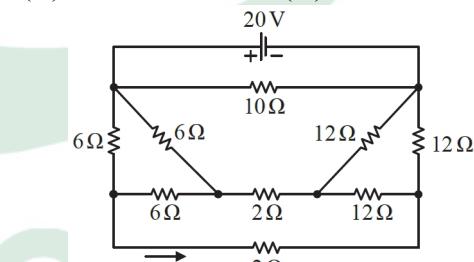

圖(四)


5. 如圖(四)所示電路，電流 I 為何？

(A) $0.5\text{A}$       (B) $1\text{A}$       (C) $1.5\text{A}$       (D) $2\text{A}$ 。

6. 如圖(五)所示電路，電流 I 約為何？

(A)0.1mA


(B)0.9mA

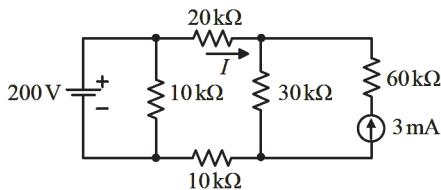

圖(五)

(C)1.8mA

(D)3.6mA。

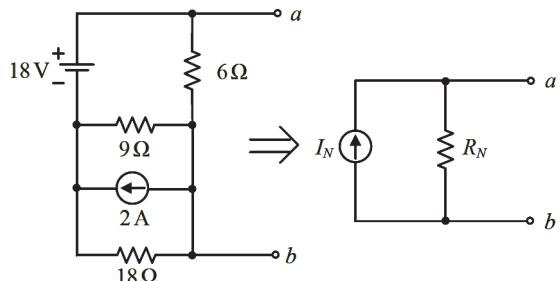

圖(六)

7. 如圖(六)所示電路，由 a、b 兩端看入之諾頓等效電流源  $I_N$  及等效電阻  $R_N$  分別為何？

(A) $I_N=5A$ ， $R_N=3\Omega$

(B) $I_N=5A$ ， $R_N=6\Omega$

(C) $I_N=2A$ ， $R_N=3\Omega$

(D) $I_N=2A$ ， $R_N=6\Omega$ 。

8. 若將平板電容器極板面積減少為原來的一半，並將極板間的距離改變為原來的 2 倍，且介電係數不變，則改變後的電容器之電容值為原來的幾倍？


(A)4 倍

(B)2 倍



(C)0.5 倍

(D)0.25 倍。



9. 圖(七)為電感器示意圖，互感量為 M，若以等效電路表示，則下列何者正確？

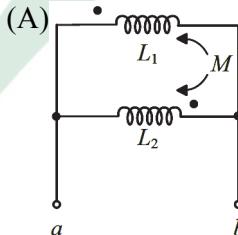

(C)

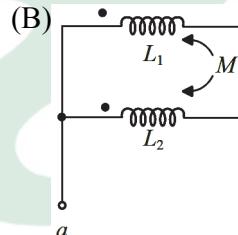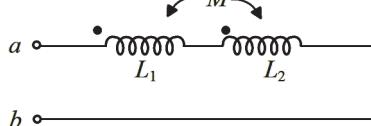


(D)

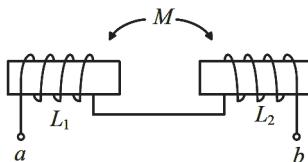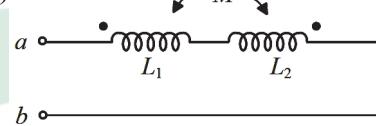


圖(七)

10. 如圖(八)所示週期性電流信號  $i(t)$ ，該信號之平均值  $I_{av}$  及有效值  $I_{rms}$  分別為何？

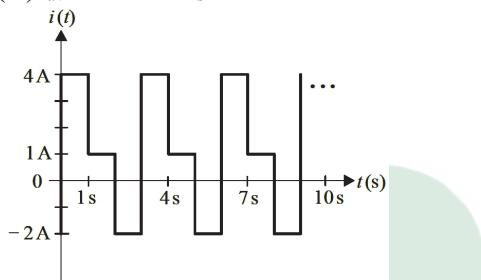- (A)  $I_{av}=1\text{A}$ ,  $I_{rms}=\sqrt{7}\text{ A}$   
 (B)  $I_{av}=\sqrt{7}\text{ A}$ ,  $I_{rms}=1\text{A}$   
 (C)  $I_{av}=2\text{A}$ ,  $I_{rms}=2\sqrt{7}\text{ A}$   
 (D)  $I_{av}=2\sqrt{7}\text{ A}$ ,  $I_{rms}=2\text{A}$ 。



圖(八)

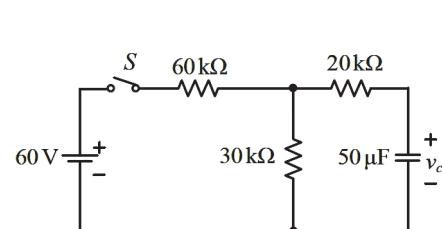


圖(九)

11. 如圖(九)所示電路， $t=0$ 秒前電容器電壓為零，若 $t=0$ 秒時將開關S閉合，則電容器兩端電壓  $v_c(t)$  為何？


- (A)  $60(1-e^{-0.5t})\text{V}$     (B)  $20(1-e^{-0.5t})\text{V}$     (C)  $60(1-e^{-0.05t})\text{V}$     (D)  $20(1-e^{-0.05t})\text{V}$ 。

12. 如圖(十)所示電路， $t=0$ 秒前電感器儲存能量為零，若 $t=0$ 秒時將開關S由位置1切至位置2，則下列敘述何者正確？

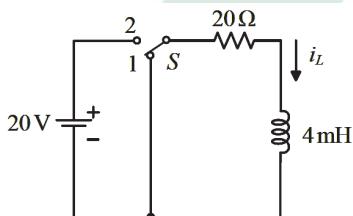- (A) 流經電感器的初始電流值為  $1\text{A}$  且電路時間常數為  $80\text{ms}$   
 (B) 流經電感器的初始電流值為  $0\text{A}$  且電路時間常數為  $80\text{ms}$   
 (C) 流經電感器的初始電流值為  $1\text{A}$  且電路時間常數為  $0.2\text{ms}$   
 (D) 流經電感器的初始電流值為  $0\text{A}$  且電路時間常數為  $0.2\text{ms}$ 。



圖(十)

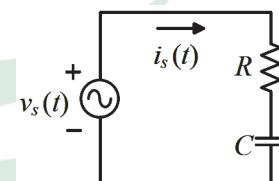


圖(十一)

13. 如圖(十一)所示 RC 串聯交流電路，若電源電壓  $v_s(t)=200\sqrt{2}\sin(500t)\text{V}$ 、電流  $i_s(t)=10\sin(500t+45^\circ)\text{A}$ ，則電阻 R 及電容 C 為何？

- (A)  $R=20\Omega$ ,  $C=100\mu\text{F}$   
 (B)  $R=20\sqrt{2}\Omega$ ,  $C=100\sqrt{2}\mu\text{F}$   
 (C)  $R=10\sqrt{2}\Omega$ ,  $C=50\sqrt{2}\mu\text{F}$   
 (D)  $R=10\Omega$ ,  $C=50\mu\text{F}$ 。

14. 如圖(十二)所示 RL 並聯交流電路，若電源電壓  $\bar{V}_s=240\angle 0^\circ\text{V}$ ，則電流  $\bar{I}_s$  為何？

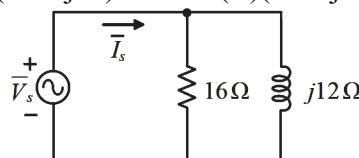
- (A)  $(15-j20)\text{A}$     (B)  $(20-j15)\text{A}$     (C)  $(15+j20)\text{A}$     (D)  $(20+j15)\text{A}$ 。




圖(十二)

15. 如圖(十三)所示交流電路，其 a、b 兩端阻抗  $\bar{Z}_{ab}$  為何？

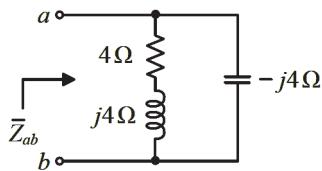- (A)  $4\Omega$       (B)  $(4+j4)\Omega$       (C)  $(4-j4)\Omega$       (D)  $(4-j8)\Omega$ 。



圖(十三)

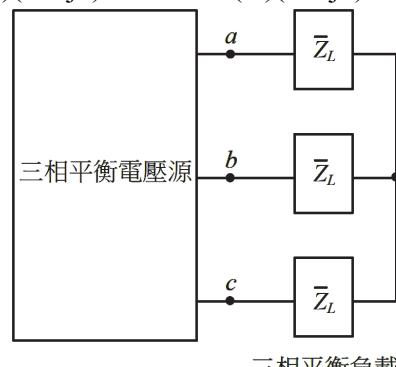

圖(十四)


16. 某單相負載端電壓  $v_L(t)=400\sin(377t)V$ ，負載電流  $i_L(t)=40\sin(377t-60^\circ)A$ ，則下列敘述何者正確？

- (A) 負載的視在功率為  $16kVA$       (B) 負載的實功率(平均功率)為  $8kW$   
 (C) 負載的虛功率為  $8\sqrt{3} kVAR$ (電感性)      (D) 負載的最大瞬間功率為  $12kW$ 。


17. 如圖(十四)所示三相平衡電路，若線電壓有效值為  $400V$ 、三相負載的總實功率(總平均功率)為  $4.8kW$ 、功率因數為  $0.6$  落後，則阻抗  $\bar{Z}_L$  為何？(備註： $\cos 53.1^\circ = 0.6$ )  
 (A)  $(12+j12\sqrt{3})\Omega$       (B)  $(12\sqrt{3}+j12)\Omega$       (C)  $(16+j12)\Omega$       (D)  $(12+j16)\Omega$ 。

18. 如圖(十五)所示交流電路，電源電壓  $v_s(t)=200\sqrt{2}\sin(377t)V$ ，負載  $Z$  為電感性負載，其視在功率為  $5kVA$ 、實功率(平均功率)為  $3kW$ ；若電源的功率因數為  $1.0$ ，則電容抗  $X_c$  為何？

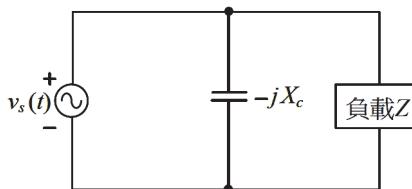- (A)  $5\Omega$       (B)  $10\Omega$       (C)  $15\Omega$       (D)  $20\Omega$ 。



圖(十五)

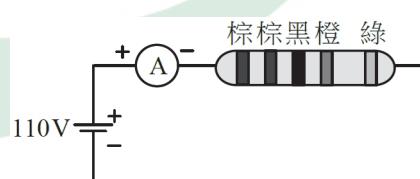


圖(十六)

19. 如圖(十六)所示電路，五色碼電阻色環依序讀取為「棕棕黑橙綠」，安培計Ⓐ的讀值約為何？

- (A)  $1A$       (B)  $100mA$       (C)  $1mA$       (D)  $0.01mA$ 。

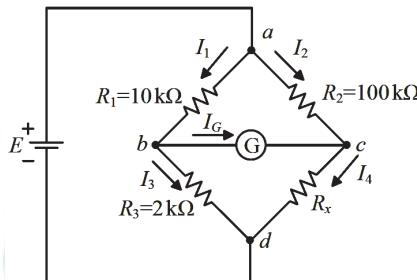20. 如圖(十七)所示為惠斯登電橋等效電路， $R_x$  為待測電阻，若檢流計⑥電流  $I_G$  為零，則下列何者正確？
- (A) $R_x=20\text{k}\Omega$       (B) $R_x=200\text{k}\Omega$       (C) $I_1=I_2$       (D) $I_1=I_4$ 。




圖(十七)

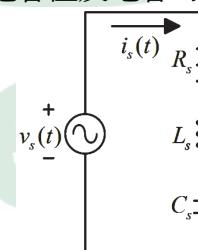21. 某生在實驗課時用 LCR 表量測一標示為 203K 之待測陶瓷電容，該生所量測的電容值可能為何？
- (A) $20.8\text{nF}$       (B) $20.8\mu\text{F}$       (C) $203\text{nF}$       (D) $203\mu\text{F}$ 。
22. 示波器操作面板上 LEVEL 鈕之功能為何？
- (A)調整亮度      (B)調整觸發準位      (C)調整水平位置      (D)調整垂直位置。
23. 間接加熱型煮飯用電鍋，其單相電源電壓有效值為 110V，煮飯用電熱線的功率為 800W，保溫用電熱線的功率為 40W，下列敘述何者正確？
- (A)煮飯用電熱線的電阻值大於保溫用電熱線的電阻值  
 (B)煮飯用電熱線的電阻值等於保溫用電熱線的電阻值  
 (C)煮飯時量測電源電流有效值約為 3.6A  
 (D)保溫時量測電源電流有效值約為 0.36A。

▲閱讀下文，回答第 24–25 題


某串聯諧振電路如圖(十八)所示，已知品質因數為 5，電路的諧振角頻率  $\omega_0=2000\text{rad/s}$ ， $R_s=4\Omega$ ，電源電壓  $v_s(t)=50\sqrt{2}\sin(2000t)\text{V}$ ，可依品質因數、諧振角頻率及電源電壓，設計電感值、電容值及電容的耐壓。




圖(十八)

24. 圖中串聯諧振電路之電感  $L_s$  及電容  $C_s$  值，下列何者正確？
- (A) $L_s=5\text{mH}$ ， $C_s=50\mu\text{F}$       (B) $L_s=10\text{mH}$ ， $C_s=25\mu\text{F}$   
 (C) $L_s=25\text{mH}$ ， $C_s=10\mu\text{F}$       (D) $L_s=50\text{mH}$ ， $C_s=5\mu\text{F}$ 。

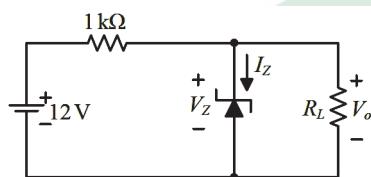25. 圖中串聯諧振電路穩態時電容  $C_s$  端電壓有效值為何？  
 (A)50V (B)150V (C)250V (D)300V。
26. 電壓  $v(t)=6+8\sqrt{2}\sin(10t)$ V，則其有效值  $V_{rms}$  與平均值  $V_{av}$  之比值( $V_{rms}/V_{av}$ )約為何？  
 (A)1.67 (B)1.41 (C)1.34 (D)1.11。
27. 如圖(十九)所示電路，若稽納二極體(Zener Diode)之崩潰電壓  $V_Z=6V$ ，崩潰膝點電流  $I_{ZK}=1mA$ ，最大崩潰電流  $I_{ZM}=16mA$ ，忽略稽納電阻，在正常穩壓狀態下維持  $V_o=V_Z=6V$ ，則負載電阻  $R_L$  之最小值為何？  
 (A)4.7kΩ (B)3.5kΩ (C)2.4kΩ (D)1.2kΩ。



圖(十九)

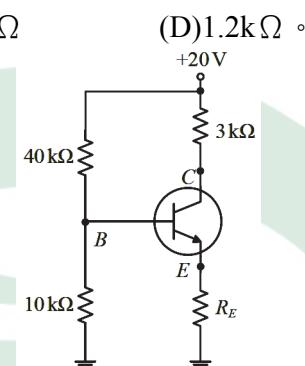

圖(二十)


28. 如圖(二十)所示電路，若 BJT 工作於主動區，且  $\beta = 100$ ，切入電壓  $V_{BE}=0.7V$ ，集極電流為 2mA，則電阻  $R_E$  約為何？  
 (A)4.13kΩ (B)3.24kΩ (C)2.47kΩ (D)1.55kΩ。

29. 如圖(二十一)所示電路，若 BJT 工作於主動區， $\beta = 99$ ，且已知基極交流電阻  $r_\pi = 1k\Omega$ ，則  $i_o/i_i$  約為何？


(A)25 (B)50

(C)75

(D)100。

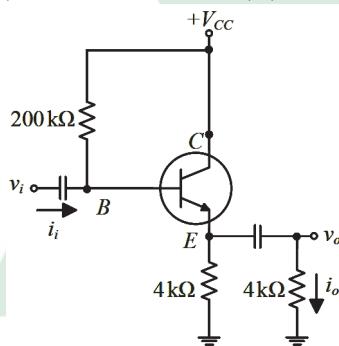

圖(二十一)

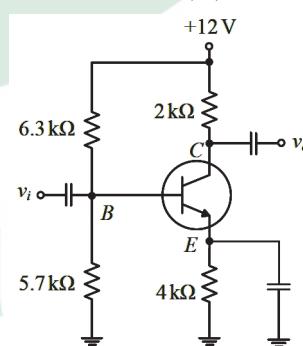

圖(二十二)

30. 如圖(二十二)所示電路，若 BJT 之  $\beta = 100$ ，切入電壓  $V_{BE}=0.7V$ ，熱電壓  $V_T=26mV$ ，則電壓增益  $v_o/v_i$  約為何？

(A)-135

(B)-115


(C)-95

(D)-75。

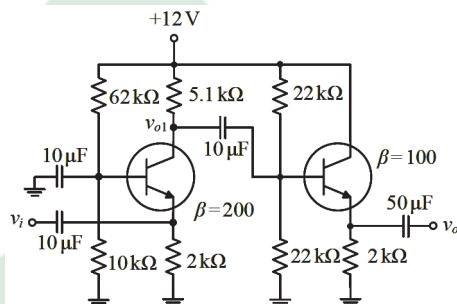31. 由三個放大電路串接而成的串級放大器，其各級電壓增益分別為 +20dB、+40dB 及 +20dB，則串級放大器總電壓增益為何？  
 (A)80                        (B)1000                        (C)10000                        (D)16000。


▲閱讀下文，回答第 32–34 題

如圖(二十三)所示串級放大器，其中兩顆電晶體的切入電壓  $V_{BE}$  皆為 0.7V，熱電壓  $V_T$  皆為 25mV；串級放大器的設計可以串接相同或不同電路組態的放大電路，以獲得所需的輸入阻抗匹配及電壓增益。



圖(二十三)

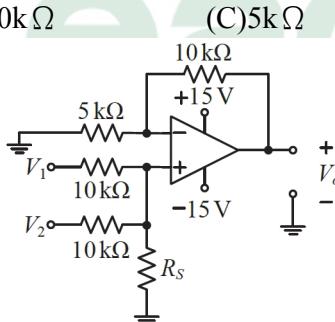
32. 圖中串級放大器的耦合方式為何？  
 (A)電阻電容耦合    (B)直接耦合    (C)電阻耦合    (D)電感耦合。
33. 圖中由  $v_i$  輸入端看進去的輸入阻抗約為何？  
 (A)15Ω    (B)26Ω    (C)51Ω    (D)2kΩ。
34. 圖中第二級電壓增益  $v_o/v_{o1}$  約為何？  
 (A)1    (B)10    (C)15    (D)25。
35. 一個 P 通道增強型 MOSFET 的臨界電壓  $V_t = -0.5V$ ，若量得各極對此電路的參考點之電壓分別為閘極電壓  $V_G = 0V$ ，汲極電壓  $V_D = 3.0V$  及源極電壓  $V_S = 3.3V$ ，則可判斷它操作在哪一區？  
 (A)截止區    (B)歐姆區    (C)飽和區    (D)崩潰區。
36. 如圖(二十四)所示理想運算放大器應用電路，在正常工作下，若  $V_o = V_1 + V_2$ ，則電阻  $R_S$  應為何？  
 (A)20kΩ    (B)10kΩ    (C)5kΩ    (D)2.5kΩ。




圖(二十四)

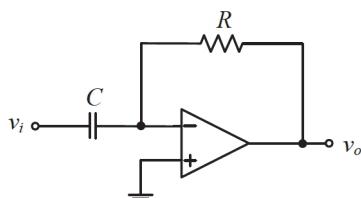37. 如圖(二十五)所示理想運算放大器電路，下列敘述何者正確？

- (A)此為積分電路
- (B)若  $v_i$  為方波，則  $v_o$  為三角波
- (C)若  $v_i$  為弦波，則  $v_o$  的振幅與  $R$  及  $C$  值有關
- (D)若  $v_i$  為三角波，則  $v_o$  為正弦波。



圖(二十五)

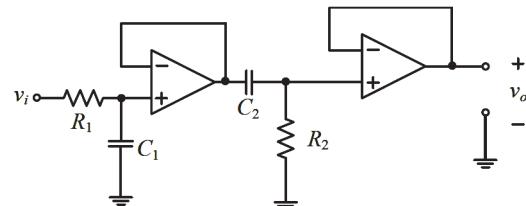


圖(二十六)

38. 如圖(二十六)所示主動式帶通濾波器，其高頻截止頻率為  $f_H$ ，低頻截止頻率為  $f_L$ ，若  $C_2=5C_1$ ， $R_2=4R_1$ ，則  $f_H/f_L$  為何？


- (A)0.05
- (B)1.25
- (C)10
- (D)20。

39. 如圖(二十七)所示數位邏輯電路，其輸出  $Y$  為何？

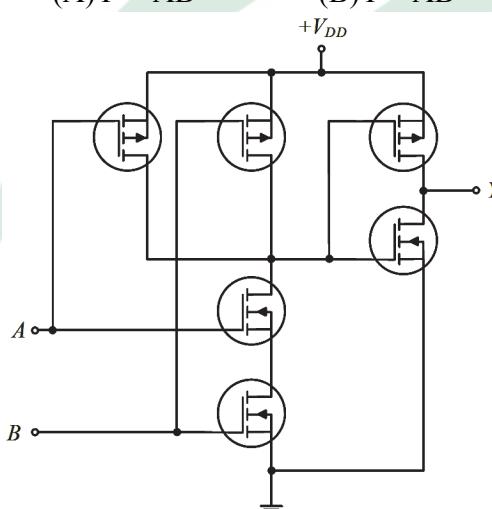- (A) $Y=\overline{AB}$
- (B) $Y=AB$
- (C) $Y=\overline{A+B}$
- (D) $Y=A+B$ 。



圖(二十七)

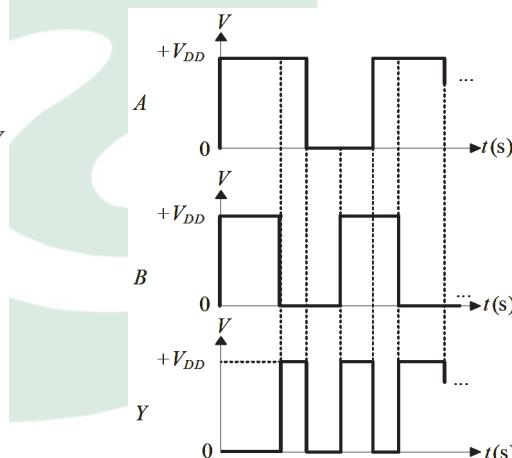


圖(二十八)

40. 圖(二十八)所示為某邏輯電路之輸入  $A$ 、 $B$  與輸出  $Y$  的波形，若  $+V_{DD}$  為高準位(邏輯 1)， $0V$  為低準位(邏輯 0)，則此邏輯電路為何？

- (A)互斥或閘
- (B)及閘
- (C)反及閘
- (D)或閘。

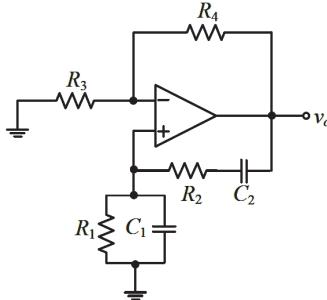41. 如圖(二十九)所示電路，若  $R_2=3R_1$ ， $C_2=\frac{1}{3}C_1$ ，則下列敘述何者正確？

- (A)此電路為韋恩電橋振盪器，當 $(R_4/R_3)\geq 6$ ，則產生振盪
- (B)此電路為韋恩電橋振盪器，當 $(R_4/R_3)\leq \frac{1}{6}$ ，則產生振盪
- (C)此電路為 RC 相移振盪器，當 $(R_4/R_3)\geq 6$ ，則產生振盪
- (D)此電路為 RC 相移振盪器，當 $(R_4/R_3)\leq \frac{1}{6}$ ，則產生振盪。



圖(二十九)

42. 心肺復甦術(CPR)的步驟為「叫、叫、C、A、B、D」，其中字母「B」為進行下列哪一個步驟？


- (A)以自動體外心臟電擊去顫器(AED)實施電擊
- (B)暢通呼吸道
- (C)實施人工呼吸
- (D)實施胸部按壓。

43. 某單相橋式整流電容濾波電路，若輸出直流電壓波形之最大值為 16V，最小值為 12V，且其漣波波形近似鋸齒波，則此直流電壓波形之漣波百分率約為何？

- (A)12%
- (B)8%
- (C)5%
- (D)2%。


▲閱讀下文，回答第 44–45 題

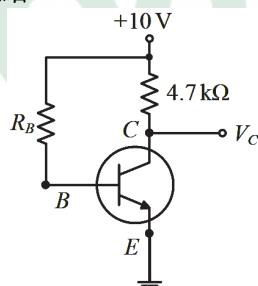如圖(三十)所示電路，若 BJT 之  $\beta = 100$ ，切入電壓  $V_{BE}=0.7V$ ，飽和電壓  $V_{BE(sat)}=0.8V$ ， $V_{CE(sat)}=0.2V$ ；BJT 須先建立一個適當的直流工作點，才能作線性放大器使用，以下設計及判斷合理的直流工作點。




圖(三十)

44. 圖中若電阻  $R_B = 372\text{k}\Omega$ ，則基—集極間電壓  $V_{BC}$  約為何？  
 (A) -2V      (B) -0.6V      (C) 0.6V      (D) 2V。
45. 圖中若電阻  $R_B = 1\text{M}\Omega$  且電路其他參數不變，則集極電壓  $V_C$  約為何？  
 (A) 6.7V      (B) 5.6V      (C) 4.5V      (D) 0.2V。
46. 有關 MOSFET 共源極 CS 組態電路與共閘極 CG 組態電路組成之疊接放大電路，下列敘述何者正確？  
 (A) 總電壓增益  $|A_{vt}|$  小於 1  
 (B) 輸出電壓與輸入電壓同相位  
 (C) 共閘極組態電路用來提升輸入阻抗  
 (D) 有效減低米勒電容效應。
47. 某增強型 N 通道 MOSFET 共汲極(CD)放大電路工作於飽和區，當輸入信號為頻率 500Hz、峰對峰值 1V 之正弦波，在輸出信號不失真下，若以示波器觀測其輸出信號波形，則下列敘述何者正確？  
 (A) 輸出信號峰對峰值約為 4V      (B) 輸出信號峰對峰值約為 3V  
 (C) 輸出信號峰對峰值約為 2V      (D) 輸出信號峰對峰值約為 1V。
48. 某 N 通道增強型 MOSFET 工作於飽和區，臨界電壓  $V_t = 1\text{V}$ ，參數  $K = 2\text{mA/V}^2$  且閘—源極間電壓  $V_{GS} = 3\text{V}$ ，則參數互導  $g_m$  約為何？  
 (A) 4mA/V      (B) 6mA/V      (C) 8mA/V      (D) 10mA/V。
49. 如圖(三十一)所示理想運算放大器電路，輸入電壓  $V_i = 1\text{V}$  時，分別量測到  $V_x$  為  $-5\text{V}$ ， $V_o$  為  $-10\text{V}$ ，則電阻  $R_1$  及  $R_2$  值分別為何？  
 (A)  $R_1 = 1\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 10\text{k}\Omega$       (B)  $R_1 = 1\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 5\text{k}\Omega$   
 (C)  $R_1 = 5\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 10\text{k}\Omega$       (D)  $R_1 = 5\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 5\text{k}\Omega$ 。

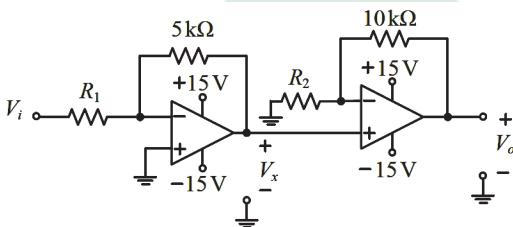

圖(三十一)

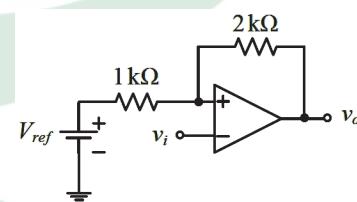

圖(三十二)

50. 如圖(三十二)所示施密特(Schmitt)觸發器電路，其運算放大器的輸出飽和電壓為  $\pm 12\text{V}$ ，若觸發器之下臨限電壓為  $0\text{V}$ ，則  $V_{ref}$  為何？  
 (A) 12V      (B) 6V      (C) 0V      (D) -12V。

## 電機與電子群專業(一)－【解答】

- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.(C)  | 2.(D)  | 3.(C)  | 4.(B)  | 5.(B)  | 6.(C)  | 7.(A)  | 8.(D)  | 9.(D)  | 10.(A) |
| 11.(B) | 12.(D) | 13.(A) | 14.(A) | 15.(C) | 16.(D) | 17.(D) | 18.(B) | 19.(C) | 20.(A) |
| 21.(A) | 22.(B) | 23.(D) | 24.(B) | 25.(C) | 26.(A) | 27.(D) | 28.(D) | 29.(A) | 30.(C) |
| 31.(C) | 32.(A) | 33.(C) | 34.(A) | 35.(B) | 36.(B) | 37.(C) | 38.(D) | 39.(B) | 40.(A) |
| 41.(A) | 42.(C) | 43.(B) | 44.(C) | 45.(B) | 46.(D) | 47.(D) | 48.(C) | 49.(A) | 50.(B) |



# ALeader

# 111 學年度四技二專統一入學測驗

## 電機與電子群專業（一）試題詳解

1.(C)	2.(D)	3.(C)	4.(B)	5.(B)	6.(C)	7.(A)	8.(D)	9.(D)	10.(A)
11.(B)	12.(D)	13.(A)	14.(A)	15.(C)	16.(D)	17.(D)	18.(B)	19.(C)	20.(A)
21.(A)	22.(B)	23.(D)	24.(B)	25.(C)	26.(A)	27.(D)	28.(D)	29.(A)	30.(C)
31.(C)	32.(A)	33.(C)	34.(A)	35.(B)	36.(B)	37.(C)	38.(D)	39.(B)	40.(A)
41.(A)	42.(C)	43.(B)	44.(C)	45.(B)	46.(D)	47.(D)	48.(C)	49.(A)	50.(B)

1.  $V_a = -3V$ ,  $V_b = 0V$ ,  $V_c = -6V$ ,  $V_d = 0$

$$V_{ab} = V_a - V_b = -3 - 0 = -3V$$

$$V_{bc} = V_b - V_c = 0 - (-6) = 6V$$

$$V_{ac} = V_a - V_c = -3 - (-6) = +3V$$

$$V_{ba} = -V_{ab} = -(-3) = +3V$$

$$V_{ca} = -V_{ac} = -3V$$

2.  $P_{R1} = I_{R1}^2 R_1 \quad 180 = I_{R1}^2 \times 20 \quad I_{R1} = 3A$

$$P_{R2} = I_{R1}^2 R_2 \quad 360 = 3^2 \times R_2 \quad R_2 = 40\Omega$$

$$P_{R3} = \frac{V_{R3}^2}{R_3} \quad 60 = \frac{V_{R3}^2}{60} \quad V_{R3} = 60V$$

$$E = 3(20 + 40) + 60 = 240$$

$$240 \times 3 = 3^2(20 + 40) + 60 + P_{R4}$$


$$P_{R4} = 120W = \frac{60^2}{R_4}$$

$$R_4 = 30\Omega$$

3.  $R = \frac{V^2}{P} = \frac{120^2}{600} = 24\Omega$

$$R' = 24 \times \frac{2}{3} = 16\Omega (R \propto \ell)$$

$$P' = \frac{48^2}{16} = 144W$$

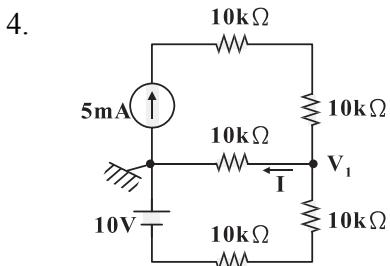


節點 V 法

$$-5 + \frac{V_1}{10} + \frac{V_1 + 10}{10+10} = 0$$


$$V_1 = 30V$$

$$I = \frac{30}{10K} = 3mA$$

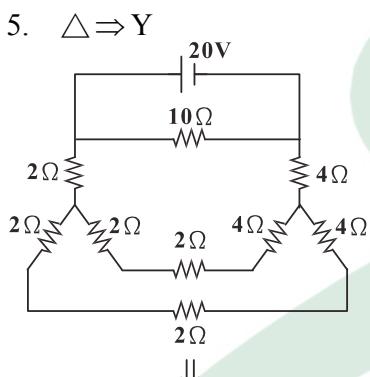


$$\frac{12}{3} = 4\Omega$$

$$\frac{6}{3} = 2\Omega$$

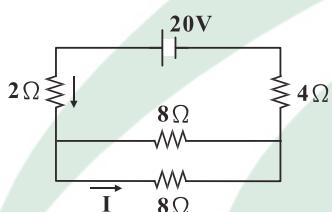


$$I_T = \frac{20}{2+8//8+4} = 2A$$

$$I = 2 \times \frac{8}{8+8} = 1A$$

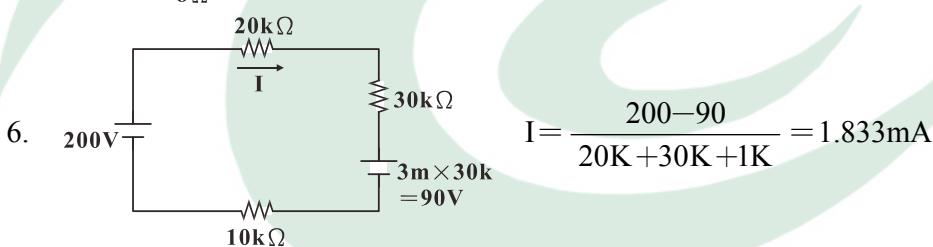
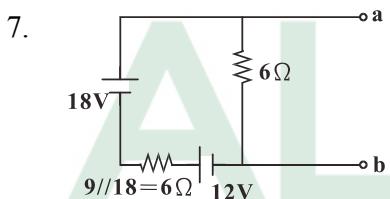
$$I = \frac{200 - 90}{20K + 30K + 1K} = 1.833mA$$



$$R_N = 6//6 = 3\Omega$$

$$I_N = \frac{12+18}{6} = 5A$$

8.  $C' = \epsilon \frac{\frac{1}{2}A}{2d} = \frac{1}{4} C = 0.25C$

9. 串互消  $\xleftarrow{\phi_1} \xrightarrow{\phi_2}$

$$10. \quad I_{av} = \frac{4 \times 1 + 1 \times 1 + (-2) \times 1}{3} = 1A$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{4^2 \times 1 + 1^2 \times 1 + (-2)^2 \times 1}{3}} = \sqrt{\frac{21}{3}} = \sqrt{7} A$$

$$11. \quad R_{Th} = 20 + 60/30 = 40k\Omega$$

$$V_{Th} = 60 \times \frac{30}{60+30} = 20V$$

C 充  $\tau = R_{Th}C = 40K \times 50\mu = 2$  秒

$$v_c(t) = 20(1 - e^{-\frac{t}{2}}) = 20(1 - e^{-0.5t})V$$

$$12. \quad S \Rightarrow 1 \quad i_L(0^-) = 0A$$

$$S \Rightarrow 2 \quad L \text{ 充電 } \tau = \frac{L}{R} = \frac{4m}{20} = 0.2ms$$

$$13. \quad \text{串 } \overline{Z} = \frac{\overline{V}_S}{\overline{I}_S} = \frac{200\angle 0^\circ}{\frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45^\circ} = 20\sqrt{2} \angle -45 = 20 - j20 = R - jX_C$$

$$R = 20\Omega \quad X_C = 20\Omega = \frac{1}{\omega_C}$$

$$C = \frac{1 \times 10^6}{20 \times 500} \mu F = 100 \mu F$$

$$14. \quad RL \text{ 並}$$

$$\overline{I}_S = \frac{240}{16} + \frac{240}{j12} = 15 - j20A$$

$$15. \quad \overline{Z} = (4 + j4) / (-j4) = \frac{(4 + j4)(-j4)}{4 + j4 - j4} = -j4 - j^24 = 4 - j4\Omega$$

$$16. \quad S = \frac{400}{\sqrt{2}} \times \frac{40}{\sqrt{2}} = 8000VA = 8kVA$$

$$P = \frac{400}{\sqrt{2}} \times \frac{40}{\sqrt{2}} \cos 60^\circ = 4000W = 4kW$$

$$Q_L = \frac{400}{\sqrt{2}} \times \frac{40}{\sqrt{2}} \sin 60^\circ = 4000\sqrt{3} \text{ VAR} = 4\sqrt{3} \text{ kVAR}$$

$$P_{max} = P + S = 4 + 8 = 12kW$$

17. Y 接  $V_\ell = \sqrt{3} V_p = 400V \Rightarrow V_p = \frac{400}{\sqrt{3}} V$

$$P = 3V_p I_p \cos \theta$$

$$4.8 \times 10^3 = 3 \times \frac{400}{\sqrt{3}} \times I_p \times 0.6$$

$$I_p = \frac{20}{\sqrt{3}} A$$

$$Z_p = \frac{V_p}{I_p} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\frac{20}{\sqrt{3}}} = 20 \Omega$$

$$\vec{Z}_p = Z_p \cos \theta + j Z_p \sin \theta = 20 \times 0.6 + j 20 \sqrt{1 - 0.6^2} = 12 + j 16 \Omega$$

18. 負載  $Q_L = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4kVAR$

$$P.F = 1 \quad Q_C = Q_L = 4kVAR = \frac{V^2}{X_C}$$

$$X_C = \frac{200^2}{4 \times 10^3} = 10 \Omega$$

19.  $R = 110 \times 10^3 \Omega \pm 0.5\% = 110k\Omega \pm 0.5\%$

$$\textcircled{A} = \frac{110}{110K} = 1mA$$

20. 電橋平衡

$$(10k)(R_x) = (100k)(2k)$$

$$R_x = 20k\Omega$$

$$I_1 = I_3, I_2 = I_4$$

21.  $C = 20 \times 10^3 PF \pm 10\% = 20nF \pm 10\%$

22. LEVEL  $\Rightarrow$  調整觸發準位

23. 煮飯  $I = \frac{800}{110} = 7.3A$

$$\text{保溫 } I = \frac{40}{110} = 0.36A$$

24. 串  $Q = \frac{X_{Ls}}{R_s} \quad 5 = \frac{X_{Ls}}{4}$

$$\Rightarrow X_{Ls} = X_{Cs} = 20 \Omega = \omega_o L_s = \frac{1}{\omega_o C_s}$$

$$L_s = \frac{X_{Ls}}{\omega} = \frac{20 \times 10^3}{2000} mH = 10mH$$

$$C_s = \frac{1}{\omega_o X_{Cs}} = \frac{1 \times 10^6}{2000 \times 20} \mu F = 25 \mu F$$

25.  $V_{Cs} = V_{Ls} = Q$   $V_s = 5 \times 50 = 250V$

26.  $V_{av} = 6V$

$$V_{rms} = \sqrt{6^2 + \left(\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2} = 10V$$

$$\therefore \frac{V_{rms}}{V_{av}} = \frac{10}{6} = 1.67$$

27.  $I_R = \frac{12 - 6}{1K} = 6mA$

$$I_{L(max)} = I_R - I_{Z(min)} = 6mA - 1mA = 5mA$$

$$R_{L(min)} = \frac{V_Z}{I_{L(max)}} = \frac{6V}{5mA} = 1.2k\Omega$$

28. 令  $\beta R_E \gg 10k\Omega$   $\therefore$  令  $I_B = 0$

$$V_B = 20 \times \frac{10K}{40K + 10K} = 4V$$

$$I_C = I_E = 2mA$$

$$\therefore R_E = \frac{4 - 0.7}{2m} = 1.65K\Omega$$

或

$$V_{BB} = 20 \times \frac{10K}{40K + 10K} = 4V$$

$$R_B = 40K//10K = 8K\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2mA}{100} = 0.02mA$$

$$V_E = V_{BB} - I_B R_B - V_{BE} = 4 - 0.02m \times 8K - 0.7 = 3.14V$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_B + I_C} = \frac{3.14}{0.02m + 2m} = 1.55K\Omega$$

29.  $R_{ib} = r_\pi + (1 + \beta)(4K//4K) = 1K + 100 \times 2K = 201K\Omega \approx 200K\Omega$

$$\frac{i_o}{i_i} \approx \frac{200K}{200K + 200K} \times (1 + 99) \times \frac{4K}{4K + 4K} = 25$$

30.  $\because \beta R_E \gg 5.7k\Omega \quad \therefore \text{令 } I_B = 0$

$$\therefore V_B = 12 \times \frac{5.7K}{6.3K + 5.7K} = 5.7V$$

$$I_E = \frac{5.7 - 0.7}{4K} = 1.25mA$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{26mV}{1.25mA} = 20.8\Omega$$

$$\frac{V_o}{V_i} \doteq -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{2K}{20.8} = -96.2$$

或

$$V_{BB} = 12 \times \frac{5.7K}{6.3K + 5.7K} = 5.7V$$

$$R_B = 6.3K / 5.7K = 2.9925K\Omega$$

$$I_B \doteq \frac{5.7 - 0.7}{2.9925K + 101 \times 4K} = 0.0123mA$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{26mV}{0.0123mA} = 2.114K\Omega$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\beta \times \frac{R_C}{r_\pi} = -100 \times \frac{2K}{2.114K} \doteq -95$$

31.  $\because A_{VT(dB)} = 20dB + 40dB + 20dB = 80dB$

$$\therefore 80dB = 20\log A_{VT}$$

$$\therefore A_{VT} = 10^4$$

32. 兩級 R-C 耦合串級放大器。

$$33. V_{B1} \doteq 12 \times \frac{10K}{62K + 10K} = 1.67V, I_{E1} = \frac{V_{B1} - V_{BE1}}{R_{E1}} = \frac{1.67 - 0.7}{2K} = 0.485mA$$

$$r_{e1} = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25mV}{0.485mA} = 51.55\Omega$$

$$R_i = 2K / 51.55 \doteq 50.3\Omega$$

34.  $V_{BB2} = 12 \times \frac{1}{2} = 6V$

〈另解〉

$$R_{B2} = 22K / 22K = 11K\Omega$$

$$I_{E2} = \frac{V_{BB2} - V_{BE2}}{\frac{R_{B2}}{1 + \beta_2} + R_{E2}} = \frac{6 - 0.7}{\frac{11K}{101} + 2K} \doteq 2.5mA$$

$$r_{e2} = \frac{V_{T2}}{I_{E2}} \doteq \frac{25mV}{2.5mA} = 10\Omega$$

$$\frac{V_o}{V_{o1}} = \frac{R_{E2}}{r_{e2} + R_{E2}} = \frac{2K}{10 + 2K} \doteq 1$$

由 CC 放大器之  $A_V$  略小於(接近 1)，可直接判定答案。

35.  $V_{GS} = V_G - V_S = 0 - 3.3 = -3.3V$

$$V_{GD} = V_G - V_D = 0 - 3 = -3V$$

$\because V_{GS} < V_t$  且  $V_{GD} < V_t \quad \therefore$  歐姆區

36.  $V_o = \left( \frac{V_1}{10K} + \frac{V_2}{10K} \right) \times (10K//10K//R_s) \times \left( 1 + \frac{10K}{5K} \right) = V_1 + V_2$

$$\Rightarrow \frac{V_1 + V_2}{10K} \times (10K//10K//R_s) \times 3 = V_1 + V_2$$

$$\Rightarrow 10K//10K//R_s = \frac{10K}{3} \quad \therefore R_s = 10K\Omega$$

37. (A)微分電路；(B) $V_i$  為方波， $V_o$  為尖脈波；(C) $V_o = -RC \frac{dV_i(t)}{dt}$ ；(D) $V_i$  為三角波， $V_o$  為方波。

38.  $\because f_H = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$\therefore \frac{f_H}{f_L} = \frac{\frac{1}{2\pi R_1 C_1}}{\frac{1}{2\pi R_2 C_2}} = \frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} = \frac{4R_1 \times 5C_1}{R_1 \times C_1} = 20$$

39.  $Y = \overline{A \cdot B} = A \cdot B$

40.  $Y = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B = A \oplus B$  (互斥或閻)

A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

41.  $\beta_+ = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}} = \frac{1}{1 + \frac{3R_1}{R_1} + \frac{C_1}{\frac{1}{3}C_1}} = \frac{1}{7}$

$$\therefore A \geq \frac{1}{\beta_+} \Rightarrow 1 + \frac{R_4}{R_3} \geq 7 \quad \therefore \frac{R_4}{R_3} \geq 6$$

42. CPR 的步驟：

叫(確認意識)

叫(呼叫救護車)

C(按壓胸口，Compressions)

A(暢通呼吸道，Airway)

B(人工呼吸，Breathing)

D(去顫，Defibrillation)

$$43. r\% = \frac{V_{r(\text{rms})}}{V_{dc}} = \frac{\frac{V_{r(P-P)}}{2\sqrt{3}}}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{\frac{(16-12)}{2 \times 1.732}}{\frac{(16+12)}{2}} \times 100\% = \frac{1.1547}{14} \times 100\% = 8.25\%$$

$$44. I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE(\text{act})}}{R_B} = \frac{10 - 0.7}{372K} = 0.025\text{mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 0.025\text{mA} = 2.5\text{mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 2.5\text{mA} \times 4.7\text{K} = -1.75\text{V}$$

$\because V_{CE} < V_{CE(\text{sat})}$   $\therefore$  BJT 飽和

$$\therefore V_{CE} = V_{CE(\text{sat})} = 0.2\text{V} \text{ 而 } V_{BC} = V_{BE(\text{sat})} - V_{CE(\text{sat})} = 0.8 - 0.2 = 0.6\text{V}$$

$$45. I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE(\text{act})}}{R_B} = \frac{10 - 0.7}{1M} = 9.3 \mu \text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 9.3 \mu \text{A} = 0.93\text{mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 0.93\text{mA} \times 4.7\text{K} = 5.629\text{V}$$

46. (A)  $\because |A_{VT}| = g_m \times R_{D2}$   $\therefore |A_{VT}| > 1$  ; (B)  $\because$  CS 串接 CG  $\therefore V_o$  與  $V_i$  相位相反；

(C)  $Q_1$  為 CS 放大器用來提升輸入阻抗；(D) 減低米勒電容效應，改善高頻響應。

$$47. \text{CD 放大器} \quad \because A_V = \frac{V_{o(P-P)}}{V_{i(P-P)}} \doteq 1 \quad \therefore \text{不失真之 } V_{o(P-P)} \doteq V_{i(P-P)} = 1\text{V}$$

$$48. g_m = 2K(V_{GS} - V_t) = 2 \times 2\text{m} \times (3 - 1) = 8\text{mA/V}$$

$$49. \because V_x = -\frac{5K}{R_1} \times 1\text{V} = -5\text{V} \quad \therefore R_1 = 1K\Omega$$

$$V_o = \left(1 + \frac{10K}{R_2}\right) \times V_x \Rightarrow -10 = \left(1 + \frac{10K}{R_2}\right) \times (-5) \quad \therefore R_2 = 10K\Omega$$

$$50. V_H^- = -V_{sat} \times \frac{1K}{2K+1K} + V_{ref} \times \frac{2K}{1K+2K}$$

$$0 = -12 \times \frac{1}{3} + V_{ref} \times \frac{2}{3}$$

$$\therefore V_{ref} = 6\text{V}$$